目录

(一) 概述	2
(二)指令格式设计	2
2.1 R 型指令	2
2.2 I 型指令	3
2.3 J 型指令	4
(三)微操作定义	5
3.1 ADD 指令	5
3.2 SUB 指令	5
3.3 AND 指令	6
3.4 OR 指令	7
3.5 SLL 指令	7
3.6 ADDI 指令	8
3.7 LW 指令	8
3.8 BEQ 指令	9
3.9 SW 指令	9
3.10 J 指令	10
(四) 节拍划分	11
4.1 取指阶段	11
4.2 译码阶段	11
4.3 运算阶段	11
4.4 访存阶段	13
4.5 写回阶段	14
(五)处理器设计	14
5.1 处理器结构概述	14
5.2 处理器功能描述	16
5.2.1 取指阶段	16
5.2.2 译码阶段	17
5.2.3 后续阶段——ADD 指令	18
5.2.4 后续阶段——LW 指令	19
5.2.5 后续阶段——J 指令	21
(六)控制器设计	22
6.1 微指令序列	22
6.2 微指令字长和微指令格式	22
6.3 微指令码点	23
(七) 总结	25

(一) 概述

MIPS 是一种精简指令集(RISC)架构。本文旨在通过设计一个基于 MIPS 指令系统的 RISC 处理器,来深刻理解处理器结构和计算机系统的整体工作原理。下文中的处理器指令 字长为 32 位,包含 32 个 32 位通用寄存器 R_{0} ~ R_{31} ,能够完成 10 条机器指令。

(二) 指令格式设计

本实验分别从 MIPS 指令系统的 R 型指令中选取 "ADD"、"SUB"、"AND"、"OR"、 "SLL" 这 5 条指令,从 I 型指令中选取 "ADDI"、"LW"、"BEQ"、"SW" 这 4 条指令,从 J 型指令中选取 "J" 这 1 条指令进行处理器设计。

2.1 R 型指令

R型指令基本指令格式如图 1 所示:

6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits
000000	R_s	R_t	R_d	shamt	funct

图1R型指令基本指令格式

(1) ADD 指令

ADD 指令格式如图 2 所示:

6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits
000000	R_s	R _t	R_d	00000	100000

图 2 ADD 指令格式

ADD 指令的汇编格式为 add rd, rs, rt, 完成 $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$, 即将寄存器 rs 中的数与寄存器 rt 中的数相加,并将结果保存在寄存器 rd 中。

(2) SUB 指令

SUB 指令格式如图 3 所示:

6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits
000000	R_s	R _t	R_d	00000	100010

图 3 SUB 指令格式

SUB 指令的汇编格式为 sub rd, rs, rt, 完成 $R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt]$, 即将寄存器 rs 中的数与寄存器 rt 中的数相减,并将结果保存在寄存器 rd 中。

(3) AND 指令

AND 指令格式如图 4 所示:

6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits
000000	R_s	R _t	R_d	00000	100100

图 4 AND 指令格式

AND 指令的汇编格式为 and rd, rs, rt, 完成 $R[rd] \leftarrow R[rs] \& R[rt]$, 即将寄存器 rs 中的数与寄存器 rt 中的数进行"与"运算,并将结果保存在寄存器 rd 中。

(4) OR 指令

OR 指令格式如图 5 所示:

6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits
000000	$R_{\rm s}$	R_t	R_d	00000	100101

图 5 OR 指令格式

OR 指令的汇编格式为 or rd, rs, rt, 完成 R[rd]←R[rs]|R[rt], 即将寄存器 rs 中的数与寄存器 rt 中的数进行"或"运算,并将结果保存在寄存器 rd 中。

(5) SLL 指令

SLL 指令格式如图 6 所示:

6bits	5bits	5bits	5bits	5bits	6bits
000000	00000	R_{t}	R_d	shamt	000000

图 6 SLL 指令格式

SLL 指令的汇编格式为 sll rd, rt, shamt, 完成 R[rd]←R[rt]<<shamt, 即将寄存器 rt 中的数左移 shamt 位,并将结果保存在寄存器 rd 中。

2.2 I 型指令

I型指令基本指令格式如图 7 所示:

6bits	5bits	5bits	16bits
OP	R_s	R_t	Imm

图 7 I 型指令基本指令格式

(1) ADDI 指令

ADDI 指令格式如图 8 所示:

6bits	5bits	5bits	16bits
001000	R_s	R_t	Imm

图 8 ADDI 指令格式

ADDI 指令的汇编格式为 addi rt, rs, imm, 完成 R[rt]←R[rs]+imm, 即将寄存器 rs 中的数与立即数 imm 相加,并将结果保存在寄存器 rt 中。

(2) LW 指令

LW 指令格式如图 9 所示:

 


图 9 LW 指令格式

LW 指令的汇编格式为 lw rt, imm(rs), 完成 R[rt]←M[R[rs]+imm], 即将寄存器 rs 中的地址与立即数 imm 相加获得访存地址, 从该地址中取数, 并将结果保存在寄存器 rt 中。

(3) BEQ 指令

BEQ 指令格式如图 10 所示:

6bits	5bits	5bits	16bits
000100	$R_{\rm s}$	R _t	Imm

图 10 BEQ 指令格式

BEQ 指令的汇编格式为 beq rs, rt, imm, 完成 if(R[rs]==R[rt]) PC=PC+4+imm<<2, 即先判断寄存器 rs 中的数与寄存器 rt 中的数是否相等,如果相等,则跳转至 PC+4+imm<<2 的位置。

(4) SW 指令

SW 指令格式如图 11 所示:

6bits	5bits	5bits	16bits
101011	R_s	R _t	Imm

图 11 SW 指令格式

SW 指令的汇编格式为 sw rt, imm(rs),完成 M[R[rs]+imm] \leftarrow R[rt],即将寄存器 rs 中的 地址与立即数 imm 相加获得访存地址,并将寄存器 rt 的数写回到该地址。

2.3 J 型指令

J型指令基本指令格式如图 12 所示:

 


图 12 J 型指令基本指令格式

(1) J指令

J指令格式如图 13 所示:

6bits	26bits	
000010	Imm	

图13J指令格式

J 指令的汇编格式为 j imm,完成 PC=(PC+4)||imm||00,即将 PC+4 与立即数 imm 做连接运算,末尾补两个 0 得到跳转地址,并无条件跳转到该地址。

(三) 微操作定义

将处理器工作流程分为取指、译码、运算、访存、写回五个阶段进行。

3.1 ADD 指令

(1) 取指阶段

微操作	微操作描述
PC→MAR	现行指令地址→MAR
1→R	命令存储器读
M(MAR)→MDR	现行指令从存储器中读至 MDR
MDR→IR	现行指令→IR
(PC)+4→PC	形成下一条指令的地址

(2) 译码阶段

微操作	微操作描述
OP(IR)→CU	指令的操作码→CU 译码

(3) 运算阶段

微操作	微操作描述
R(IR[21~25])→Y	寄存器 R _s 的值→Y
$(Y)+(R(IR[16\sim20])\rightarrow Z$	Y 的值与寄存器 Rt 的值相加的结果→Z

(4) 写回阶段

微操作	微操作描述
Z→R(IR[11~15])	Z 的值→寄存器 Rd

3.2 SUB 指令

(1) 取指阶段

微操作	微操作描述
PC→MAR	现行指令地址→MAR
1→R	命令存储器读

M(MAR)→MDR	现行指令从存储器中读至 MDR
MDR→IR	现行指令→IR
(PC)+4→PC	形成下一条指令的地址

(2) 译码阶段

微操作	微操作描述
OP(IR)→CU	指令的操作码→CU 译码

(3)运算阶段

微操作	微操作描述
R(IR[21~25])→Y	寄存器 Rs 的值→Y
$(Y)-(R(IR[16\sim20]))\to Z$	Y 的值与寄存器 Rt 的值相减的结果→Z

(4) 写回阶段

微操作	微操作描述
$Z \rightarrow R(IR[11\sim15])$	Z 的值→寄存器 R _d

3.3 AND 指令

(1) 取指阶段

微操作	微操作描述
PC→MAR	现行指令地址→MAR
1→R	命令存储器读
M(MAR)→MDR	现行指令从存储器中读至 MDR
MDR→IR	现行指令→IR
(PC)+4→PC	形成下一条指令的地址

(2) 译码阶段

微操作	微操作描述
OP(IR)→CU	指令的操作码→CU 译码

(3)运算阶段

微操作	微操作描述
R(IR[21~25])→Y	寄存器 R。的值→Y
$(Y)&(R(IR[16\sim20]))\to Z$	Y 的值与寄存器 Rt 的值进行"与"运算的
	结果→Z

(4) 写回阶段

微操作	微操作描述
Z→R(IR[11~15])	Z 的值→寄存器 R _d

3.4 OR 指令

(1) 取指阶段

微操作	微操作描述
PC→MAR	现行指令地址→MAR
1→R	命令存储器读
M(MAR)→MDR	现行指令从存储器中读至 MDR
MDR→IR	现行指令→IR
(PC)+4→PC	形成下一条指令的地址

(2) 译码阶段

微操作	微操作描述
OP(IR)→CU	指令的操作码→CU 译码

(3)运算阶段

微操作	微操作描述
$R(IR[21\sim25])\rightarrow Y$	寄存器 Rs 的值→Y
$(Y) (R(IR[16\sim20]))\rightarrow Z$	Y 的值与寄存器 Rt 的值进行"或"运算的
	结果→Z

(4) 写回阶段

微操作	微操作描述
Z→R(IR[11~15])	Z的值→寄存器 R _d

3.5 SLL 指令

(1) 取指阶段

微操作	微操作描述
PC→MAR	现行指令地址→MAR
1→R	命令存储器读
M(MAR)→MDR	现行指令从存储器中读至 MDR
MDR→IR	现行指令→IR
(PC)+4→PC	形成下一条指令的地址

(2) 译码阶段

微操作	微操作描述
OP(IR)→CU	指令的操作码→CU 译码

(3)运算阶段

微操作	微操作描述
R(IR[16~20])→Y	寄存器 Rt 的值→Y
$(Y) << (R(IR[6\sim10])) \rightarrow Z$	Y 的值左移 shamt 位的结果→Z

(4) 写回阶段

微操作	微操作描述
$Z \rightarrow R(IR[11\sim15])$	Z 的值→寄存器 R _d

3.6 ADDI 指令

(1) 取指阶段

微操作	微操作描述
PC→MAR	现行指令地址→MAR
1→R	命令存储器读
M(MAR)→MDR	现行指令从存储器中读至 MDR
MDR→IR	现行指令→IR
(PC)+4→PC	形成下一条指令的地址

(2) 译码阶段

微操作	微操作描述
OP(IR)→CU	指令的操作码→CU 译码

(3)运算阶段

微操作	微操作描述
R(IR[21~25])→Y	寄存器 Rs 的值→Y
$(Y)+(R(IR[0\sim15]))\rightarrow Z$	Y 的值与立即数 imm 相加的结果→Z

(4) 写回阶段

微操作	微操作描述
$Z \rightarrow R(IR[16\sim20])$	Z的值→寄存器 R _t

3.7 LW 指令

(1) 取指阶段

微操作	微操作描述
PC→MAR	现行指令地址→MAR
1→R	命令存储器读
M(MAR)→MDR	现行指令从存储器中读至 MDR
MDR→IR	现行指令→IR
(PC)+4→PC	形成下一条指令的地址

(2) 译码阶段

微操作	微操作描述
OP(IR)→CU	指令的操作码→CU 译码

(3)运算阶段

微操作	微操作描述
R(IR[21~25])→Y	寄存器 Rs 的值→Y
(Y)+ (R(IR[0~15]))→Z	Y 的值与立即数 imm 相加的结果→Z

(4) 访存阶段

微操作	微操作描述
Z→MAR	访存地址→MAR
1→R	命令存储器读
M(MAR)→MDR	访存地址中的数据从存储器中读至 MDR

(5) 写回阶段

微操作	微操作描述
MDR→R(IR[16~20])	MDR 的值→寄存器 Rt

3.8 BEQ 指令

(1) 取指阶段

微操作	微操作描述
PC→MAR	现行指令地址→MAR
1→R	命令存储器读
M(MAR)→MDR	现行指令从存储器中读至 MDR
MDR→IR	现行指令→IR
(PC)+4→PC	形成下一条指令的地址

(2) 译码阶段

微操作	微操作描述
OP(IR)→CU	指令的操作码→CU 译码

(3)运算阶段

微操作	微操作描述
R(IR[21~25])→Y	寄存器 Rs 的值→Y
(Y)==(R(IR[16~20]))→ALU	计算Y的值与寄存器Rt的值是否相等
$(PC)+(R(IR[0\sim15]))<<2\rightarrow Z$	跳转地址→Z

(4) 访存阶段

微操作	微操作描述
Z→PC	Z的值→PC

3.9 SW 指令

(1) 取指阶段

微操作	微操作描述

PC→MAR	现行指令地址→MAR
1→R	命令存储器读
M(MAR)→MDR	现行指令从存储器中读至 MDR
MDR→IR	现行指令→IR
(PC)+4→PC	形成下一条指令的地址

(2) 译码阶段

微操作	微操作描述
OP(IR)→CU	指令的操作码→CU 译码

(3) 运算阶段

微操作	微操作描述
R(IR[21~25])→Y	寄存器 Rs 的值→Y
$(Y)+(R(IR[0\sim15]))\to Z$	Y 的值与立即数 imm 相加的结果→Z

(4) 访存阶段

微操作	微操作描述
Z→MAR	访存地址→MAR
1→W	命令存储器写
R(IR[16~20])→MDR	寄存器 R _t 中的数据读至 MDR
MDR→M(MAR)	数据写至存储器中

3.10 J 指令

(1) 取指阶段

微操作	微操作描述
PC→MAR	现行指令地址→MAR
1→R	命令存储器读
M(MAR)→MDR	现行指令从存储器中读至 MDR
MDR→IR	现行指令→IR
(PC)+4→PC	形成下一条指令的地址

(2) 译码阶段

微操作	微操作描述
OP(IR)→CU	指令的操作码→CU 译码

(3)运算阶段

微操作	微操作描述
$(PC[28\sim31]) (R(IR[0\sim25])) 00\rightarrow Z$	跳转地址→Z

(4) 访存阶段

微操作 微操作描述

Z→PC	Z 的值→PC
------	---------

(四) 节拍划分

4.1 取指阶段

节拍	微指令
T0	PC→MAR
	1→R
T1	Ad(CMDR)→CMAR
T2	M(MAR)→MDR
	(PC+4)→PC
Т3	Ad(CMDR)→CMAR
T4	MDR→IR

4.2 译码阶段

节拍	微指令
T0	OP(IR)→微地址形成部件
T1	OP(IR)→微地址形成部件→CMAR

4.3 运算阶段

(1) ADD 指令

节拍	微指令
ТО	R(IR[21~25])→Y
T1	Ad(CMDR)→CMAR
T2	$(Y)+(R(IR[16\sim20])\rightarrow Z$
Т3	Ad(CMDR)→CMAR

(2) SUB 指令

节拍	微指令
T0	R(IR[21~25])→Y
T1	Ad(CMDR)→CMAR
T2	$(Y)-(R(IR[16\sim20])\rightarrow Z$
Т3	Ad(CMDR)→CMAR

(3) AND 指令

节拍 微指令

ТО	R(IR[21~25])→Y
T1	Ad(CMDR)→CMAR
T2	$(Y)&(R(IR[16\sim20])\to Z$
Т3	Ad(CMDR)→CMAR

(4) OR 指令

节拍	微指令
ТО	R(IR[21~25])→Y
T1	Ad(CMDR)→CMAR
T2	$(Y) (R(IR[16\sim20])\rightarrow Z$
Т3	Ad(CMDR)→CMAR

(5) SLL 指令

节拍	微指令
T0	R(IR[16~20])→Y
T1	Ad(CMDR)→CMAR
T2	$(Y) << (R(IR[6\sim10])) \rightarrow Z$
Т3	Ad(CMDR)→CMAR

(6) ADDI 指令

节拍	微指令
ТО	R(IR[21~25])→Y
T1	Ad(CMDR)→CMAR
T2	$(Y)+(R(IR[0\sim15]))\rightarrow Z$
Т3	Ad(CMDR)→CMAR

(7) LW 指令

节拍	微指令
ТО	R(IR[21~25])→Y
T1	Ad(CMDR)→CMAR
T2	$(Y)+(R(IR[0\sim15]))\rightarrow Z$
Т3	Ad(CMDR)→CMAR

(8) BEQ 指令

节拍	微指令
T0	R(IR[21~25])→Y
	$(PC)+(R(IR[0\sim15]))<<2\rightarrow Z$
T1	Ad(CMDR)→CMAR
T2	(Y)==(R(IR[16~20]))→ALU
Т3	Ad(CMDR)→CMAR

(9) SW 指令

节拍	微指令
T0	R(IR[21~25])→Y
T1	Ad(CMDR)→CMAR
T2	$(Y)+(R(IR[0\sim15]))\rightarrow Z$
Т3	Ad(CMDR)→CMAR

(10) J指令

节拍	微指令
T0	(PC[28~31]) (R(IR[0~25])) 00→Z
T1	Ad(CMDR)→CMAR

4.4 访存阶段

(1) LW 指令

节拍	微指令
T0	Z→MAR
	1→R
T1	Ad(CMDR)→CMAR
T2	M(MAR)→MDR
Т3	Ad(CMDR)→CMAR

(2) BEQ 指令

节拍	微指令
ТО	Z→PC
T1	Ad(CMDR)→CMAR

(2) SW 指令

节拍	微指令
ТО	Z→MAR
	1→W
T1	Ad(CMDR)→CMAR
T2	R(IR[16~20])→MDR
Т3	Ad(CMDR)→CMAR
T4	MDR→M(MAR)
T5	Ad(CMDR)→CMAR

(3) J指令

节拍	微指令
T0	Z→PC
T1	Ad(CMDR)→CMAR

4.5 写回阶段

(1) ADD 指令

节拍	微指令
T0	$Z \rightarrow R(IR[11\sim15])$
T1	Ad(CMDR)→CMAR
(a) GIID # A	·

(2) SUB 指令

节拍	微指令
T0	$Z \rightarrow R(IR[11\sim15])$
T1	Ad(CMDR)→CMAR

(3) AND 指令

节拍	微指令
T0	$Z \rightarrow R(IR[11\sim15])$
T1	Ad(CMDR)→CMAR

(4) OR 指令

节拍	微指令
ТО	Z→R(IR[11~15])
T1	Ad(CMDR)→CMAR

(5) SLL 指令

节拍	微指令
T0	$Z\rightarrow R(IR[11\sim15])$
T1	Ad(CMDR)→CMAR

(6) ADDI 指令

节拍	微指令
T0	$Z\rightarrow R(IR[16\sim20])$
T1	Ad(CMDR)→CMAR

(7) LW 指令

节拍	微指令
ТО	$MDR \rightarrow R(IR[16\sim20])$
T1	Ad(CMDR)→CMAR

(五) 处理器设计

5.1 处理器结构概述

采用变长指令周期的设计思想,通过多周期实现,以此设计的处理器结构框图如图 14

所示。该处理器能够完成"ADD"、"LW"、"J"等 10 条指令的取指、译码、运算、访存、写回五个阶段的工作。

程序计数器 PC、指令寄存器 IR、数据寄存器 DR、通用寄存器 Y、通用寄存器 Z、存储器、控制器以及寄存器堆都受时钟信号控制。控制器发出控制信号,控制多路选择器进行数据选择,控制 ALU 进行不同的运算,控制存储器和寄存器堆的读写,控制是否进行跳转等。

其中,有关控制器的具体控制信号描述如下:

(1) Load

控制访存的地址。"0"表示"PC→MAR","1"表示"Z→MAR"。

(2) MemR

控制存储器读。

(3) MemW

控制存储器写。

(4) RegDst

控制多路选择器,选择写回的寄存器。"0"表示写回到寄存器 R_t ,"1"表示写回到寄存器 R_d 。

(5) WritetoReg

控制多路选择器,选择写回到寄存器的数据。"0"表示该数据来自存储器,"1"表示数据来自通用寄存器 Z。

(6) RegR

控制寄存器堆读。

(7) RegW

控制寄存器堆写。

(8) RegtoY

控制多路选择器,选择写入通用寄存器 Y 的数据。"0"表示该数据来自寄存器 R_s ,"1"表示该数据来自寄存器 R_t 。

(9) ALUSrcA

控制多路选择器,选择进行运算的数据。"0"表示数据来自 PC,"1"表示数据来自通用寄存器 Y。

(10) ALUSrcB

控制多路选择器,选择进行运算的数据。"000"表示数据为 4 (完成 PC+4),"001"表示数据来自寄存器 R_t,"010"表示数据为 R 型指令的 shamt 部分,"011"表示数据为 I 型指令的立即数 Imm 部分进行扩展的结果,"100"表示数据为 I 型指令的立即数 Imm 部分进行扩展再左移两位的结果,"101"表示数据为 J 型指令的立即数 Imm 部分。

(11) ALUOP

控制 ALU 进行不同的运算。包括加法、减法、"与"运算、"或"运算、逻辑左移、连接运算等。

(12) PCSrc

控制多路选择器, 控制 PC 的数据来源。"0"表示数据来自 ALU 的直接运算结果 (PC+4 → PC),"1"表示数据来自通用寄存器 Z ($Z \to PC$)。

(13) Branch

控制条件转移分支。

(14) PCWrite

控制PC写。

(15) IRWrite

控制 IR 写

 


图 14 处理器结构设计框图

5.2 处理器功能描述

该处理器在时钟信号控制下,可以以多周期实现 10 条指令从取指到执行的全过程。由于可将 CMDR 的下地址字段 Ad(CMDR)直接接到控制存储器的地址线上,并由下一个时钟周期的上升沿将该地址单元的内容(微指令)读到 CMDR 中,便能做到在一个时钟周期内读出并执行一条微指令。下面分别以"ADD"、"LW"、"J"3条指令为例,说明处理器在每个阶段的运行过程,以此说明处理器在每个阶段的功能。

5.2.1 取指阶段

取指阶段的数据通路如图 15 所示:

 


图 15 取指阶段的数据通路


T0 节拍,控制器发出Lord 信号,完成 PC→MAR;

T1 节拍, 控制器发出 MemR 信号, 完成 M(MAR)→MDR; 控制器发出 ALUSrcA 信号, 选择第 0 路 (即 PC), 控制器发出 ALUSrcB 信号, 选择第 0 路 (即 4), 在 ALU 中完成加 法运算, 控制器发出 PCSrc 信号, 选择第 0 路, 将值送回 PC, 控制器发出 PCWrite 信号, 将值写回 PC, 完成 PC+4→PC;

T2 节拍,控制器发出 IRWrite 信号,完成 MDR→IR。

5.2.2 译码阶段

译码阶段的数据通路如图 16 所示:

 

T0 节拍,完成 OP(IR)→微地址形成部件。

5.2.3 后续阶段——ADD 指令

(1) 运算阶段

运算阶段的数据通路如图 17 所示:

 


图 17 ADD 指令运算阶段的数据通路

T0 节拍,控制器发出 RegR 信号,读出寄存器 R_s 的值,控制器发出 RegtoY 信号,将该值写入通用寄存器 Y,完成 $R(IR[21\sim25])\to Y$;

T1 节拍,控制器发出 ALUSrcA 信号,选择第 1 路(即 Y),控制器发出 ALUSrcB 信号,选择第 1 路(即 R_t),控制器发出 ALUOP 信号,在 ALU 中完成加法运算,将结果送至通用寄存器 Z,完成(Y)+(R(IR[16~20])→Z。

(2) 写回阶段

写回阶段的数据通路如图 18 所示:

 


图 18 ADD 指令写回阶段的数据通路

T0 节拍, 控制器发出 RegDst 信号, 选择第 1 路 (即寄存器 R_d), 控制器发出 WritetoReg 信号, 选择第 1 路 (即 Z), 控制器发出 RegW 信号, 完成 $Z \rightarrow R(IR[11\sim15])$ 。

5.2.4 后续阶段——LW 指令

(1) 运算阶段

运算阶段的数据通路如图 19 所示:

 


图 19 LW 指令运算阶段的数据通路

T0 节拍,控制器发出 RegR 信号,读出寄存器 R_s 的值,控制器发出 RegtoY 信号,将该值写入通用寄存器 Y,完成 $R(IR[21~25]) \rightarrow Y$;

T1 节拍,控制器发出 ALUSrcA 信号,选择第 1 路 (即 Y),控制器发出 ALUSrcB 信号,选择第 4 路 (即扩展后的立即数),控制器发出 ALUOP 信号,在 ALU 中完成加法运算,将结果送至通用寄存器 Z,完成(Y)+(R(IR[$0\sim15$]) \rightarrow Z。

(2) 访存阶段

访存阶段的数据通路如图 20 所示:

 


图 20 LW 指令访存阶段的数据通路

T0 节拍,控制器发出 Load 信号,选择第 1 路(即 Z),完成 Z→MAR; T1 节拍,控制器发出 MemR 信号,完成 M(MAR)→MDR。

(3) 写回阶段

写回阶段的数据通路如图 21 所示:

 


图 21 LW 指令写回阶段的数据通路

T0 节拍, 控制器发出 RegDst 信号, 选择第 0 路 (即寄存器 R_t), 控制器发出 WritetoReg 信号, 选择第 0 路 (即 MDR), 控制器发出 RegW 信号, 完成 MDR→R(IR[16~20])。

5.2.5 后续阶段——J 指令

(1) 运算阶段

运算阶段的数据通路如图 22 所示:

 


图 22 J 指令运算阶段的数据通路

T0 节拍, 控制器发出 ALUSrcA 信号, 选择 0 路 (即 PC), 控制器发出 ALUSrcB 信号, 选择第 6 路 (即立即数), 控制器发出 ALUOP 信号, 在 ALU 中完成连接运算, 将结果送至 通用寄存器 Z,完成(PC[28~31])||(R(IR[0~25]))||00 \rightarrow Z。

(2) 访存阶段

访存阶段的数据通路如图 23 所示:

 


图 23 J 指令访存阶段的数据通路

T0 节拍,控制器发出 PCSrc 信号,选择第 1 路(即 Z),控制器发出 PCWrite 信号,完成 $Z\rightarrow PC$ 。

(六)控制器设计

采用微程序设计的方法进行控制器设计。

6.1 微指令序列

每条机器指令对应的微指令序列在"节拍的划分"部分已给出。

6.2 微指令字长和微指令格式

如果将 CMDR 的下地址字段 Ad(CMDR)直接接到控制存储器的地址线上,并由下一个时钟周期的上升沿将该地址单元的内容(微指令)读到 CMDR 中,便能做到在一个时钟周期内读出并执行一条微指令。同理,也可将指令寄存器的操作码字段 OP(IR)经微地址形成部件形成的后续微地址的地址,直接送到控制存储器的地址线上。因此,可省去两个微操作Ad(CMDR)→CMAR 和 OP(IR)→微地址形成部件→CMAR。

综上,10条机器指令共对应36条微指令和24个微操作。根据直接编码方式,24个微操作对应24位操作控制字段,36条微指令对应6位下地址字段。微指令字长至少取30位。微指令格式如图24所示:

0 1 2 ... 23 24 ... 29

操作控制

下地址

图 24 对应 10 条机器指令的微指令格式

其中,第0位表示控制 PC→MAR

第1位表示控制 1→R

第 2 位表示控制 M(MAR)→MDR

第 3 位表示控制 (PC+4)→PC

第4位表示控制 MDR→IR

第 5 位表示控制 R(IR[21~25])→Y

第 6 位表示控制 (Y)+(R(IR[16~20])→Z

第7位表示控制 (Y)-(R(IR[16~20])→Z

第8位表示控制 (Y)&(R(IR[16~20])→Z

第9位表示控制 (Y)|(R(IR[16~20])→Z

第 10 位表示控制 R(IR[16~20])→Y

第 11 位表示控制 (Y)<< (R(IR[6~10]))→Z

第 12 位表示控制 (Y)+(R(IR[0~15]))→Z

第 13 位表示控制 (PC)+(R(IR[0~15]))<<2→Z

第 14 位表示控制 (Y)==(R(IR[16~20]))→ALU

第 15 位表示控制 (PC[28~31])||(R(IR[0~25]))||00→Z

第 16 位表示控制 Z→MAR

第 17 位表示控制 Z→PC

第 18 位表示控制 1→W

第 19 位表示控制 R(IR[16~20])→MDR

第 20 位表示控制 MDR→M(MAR)

第 21 位表示控制 Z→R(IR[11~15])

第 22 位表示控制 Z→R(IR[16~20])

第 23 位表示控制 MDR→R(IR[16~20])

6.3 微指令码点

徹程	微指	微指令 (二进制代码)	
序名	令地	操作控制字段	顺序控制字段
称	址		
	八		
	进		
	制)		

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
取指	00	1	1																												1
	01			1	1																									1	
	02					1																				×	×	×	×	×	×
ADD	03						1																						1		
	04							1																					1		1
	05																						1								
SUB	06						1																						1	1	1
	07								1																			1			
	10																						1								
AND	11						1																					1			
	12									1																		1			1
	13																						1								
OR	14						1																					1		1	1
	15										1																	1	1		
	16																						1								
SLL	17											1															1				
	20												1														1				1
	21																						1								
ADDI	22						1																				1			1	1
	23													1													1		1		
	24																							1							
LW	25						1																				1		1	1	
	26													1													1		1	1	1
	27		1															1									1	1			
	30			1																							1	1			1
	31																								1						
BEQ	32						1								1												1	1		1	1
	33															1											1	1	1		
	34																		1												
sw	35						1																				1	1	1	1	
	36													1													1	1	1	1	1
	37																	1		1						1					
	40																				1					1					1

	41												1					
J	42									1					1		1	1
	43										1							

(七) 总结

以上完成了指令格式设计,微操作定义、节拍划分、处理器设计、控制器设计五个部分。 至此,已完成了基于 MIPS 指令系统的 RISC 处理器设计。